

Complex Numbers $z = re^{j\theta}$ where $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ and $\theta = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$ **Avg Power** $p_{avg} = V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$
Phasors

Time-domain: $v(t) = V_{max} \cos(\omega t + \theta_v)$, Phasor: $V = V_m \angle \theta_v$ where $V_m = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$

Time-domain: $i(t) = I_{max} \cos(\omega t + \theta_i)$, Phasor: $I = I_m \angle \theta_i$ where $I_m = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$

Power

$$p(t) = V_m I_m [\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) + \cos(\theta_v - \theta_i)]$$

Purely resistive load

$$p(t) = v(t)i_R(t) = V_{max} I_{max}^R \cos^2(\omega t + \theta_v) = V I_R (1 + \cos(2[\omega t + \theta_v]))$$

Purely inductive load

$$p(t) = v(t)i_L(t) = V_{max} I_{max}^L \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_v - 90^\circ) = V I_L (\sin(2[\omega t + \theta_v]))$$

General RLC load

$$\text{Let } I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = I_R \text{ and } I_m \sin(\theta_v - \theta_i) = I_X \quad p(t) = V_m I_R (1 + \cos[2(\omega t + \theta_v)]) + V_m I_X \sin[2(\omega t + \theta_v)]$$

Complex Power

$$S = V I^* = V_m I_m \angle (\theta_v - \theta_i) = V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + j V_m I_m \sin(\theta_v - \theta_i)$$

Real power (W)

Reactive power (VAR)

$$P = V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$Q = V_m I_m \sin(\theta_v - \theta_i)$$

3 Phase Circuits

line-to-line voltages between the phases

$$E_{ab} = E_{an} - E_{bn}, \text{ Let } E_{an} = |E| \angle 0^\circ$$

$$E_{bc} = E_{bn} - E_{cn}$$

$$E_{ab} = \sqrt{3} E_{an} \angle 30^\circ$$

$$E_{ab} = |E| \angle 0^\circ - |E| \angle -120^\circ$$

$$E_{bc} = |E| \sqrt{3} \angle -90^\circ$$

$$E_{bc} = \sqrt{3} E_{bn} \angle 30^\circ$$

Convert Y - Delta

$$Z_Y = Z_\Delta / 3$$

$$E_{ab} = |E| - |E| \frac{(-1 - j\sqrt{3})}{2}$$

$$E_{bc} = E_{bn} - E_{cn}$$

$$E_{ca} = \sqrt{3} E_{cn} \angle 30^\circ$$

$$E_{bc} = |E| \sqrt{3} \angle 150^\circ$$

$$E_{ab} = |E| \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

Line currents for the Y - Y

$$I_a = E_{an} / Z_y = E_{an} / (|Z_y| \angle \theta_z) = E_{an} / |Z_y| \angle -\theta_z$$

$$I_b = E_{bn} / Z_y = E_{bn} / (|Z_y| \angle \theta_z) = E_{bn} / |Z_y| \angle (-120^\circ - \theta_z)$$

$$I_c = E_{cn} / Z_y = E_{cn} / (|Z_y| \angle \theta_z) = E_{cn} / |Z_y| \angle (120^\circ - \theta_z)$$

Load current for Y-Delta

$$I_{AB} = E_{ab} / Z_\Delta = \sqrt{3} |E| / |Z_\Delta| \angle (30^\circ - \theta_z)$$

$$I_{BC} = E_{bc} / Z_\Delta = \sqrt{3} |E| / |Z_\Delta| \angle (30^\circ - \theta_z - 120^\circ) = \sqrt{3} |E| / |Z_\Delta| \angle (-90^\circ - \theta_z)$$

$$I_{CA} = E_{ca} / Z_\Delta = \sqrt{3} |E| / |Z_\Delta| \angle (30^\circ - \theta_z + 120^\circ) = \sqrt{3} |E| / |Z_\Delta| \angle (150^\circ - \theta_z)$$

Instantaneous Power: Balanced

$$p_{3\phi}(t) = p_a(t) + p_b(t) + p_c(t)$$

$$= V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta) + V_{LN} I_L \cos(2\omega t + \delta + \beta)$$

$$+ V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta) + V_{LN} I_L \cos(2\omega t + \delta + \beta - 240^\circ) \quad p_{3\phi}(t) = \sqrt{3} V_{LL} I_L \cos(\delta - \beta)$$

$$+ V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta) + V_{LN} I_L \cos(2\omega t + \delta + \beta + 240^\circ)$$

$$= 3 V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta)$$

In terms of Line to line

$$\text{Recall: } V_{LN} = V_{LL} / \sqrt{3}$$

Complex power 3 phase

$$S_{3\phi} = 3 V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta) + j 3 V_{LN} I_L \sin(\delta - \beta) \quad P_{3\phi} = \sqrt{3} V_{LL} I_L \cos(\delta - \beta) \text{ W} \quad Q_{3\phi} = \sqrt{3} V_{LL} I_L \sin(\delta - \beta) \text{ var}$$

$$|S_{3\phi}| = 3 V_{LN} I_L = \sqrt{3} V_{LL} I_L \text{ VA}$$

